 



## LAB1 - VHDL part1
 
### Adder/Sub

הסבר:




הרכיב מקבל 3 כניסות,  $X$ ,  $Y$  המחבורים ועוד כניסה  $subctl$  שבובעת אם נבצע סכום או חיסור. ויש 2 יציאות  $res$  שמכילה את תוצאת החיבור\חיסור,  $cout$  השארית. הרכיב עובד כמו  $rippleadder$  שבו משרשרים  $FA$  של ביט יחיד כמו שמתואר בשרטוט:



 
### תוצאות של $AdderSub - TB$ :

שנינו את ייצוג הוקטורים  $X, Y$  ל-  $decimal$  לנוחות הקריאה. בחלק ראשון (1ns - 8ns) ביצענו  $X + Y$  עם  $Y = 0$  לבדוק האם חיבור כל ביט בודד יעבוד.




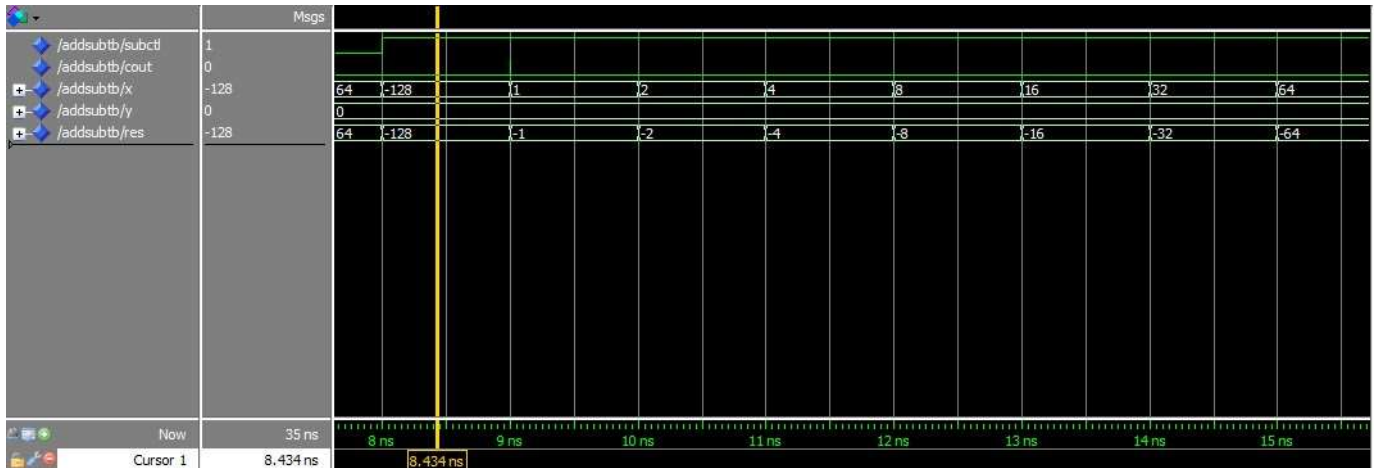בחלק שני (8ns-16ns) ביצענו  $Y - X$  עם  $Y = 0$  כדי לבדוק את החיסור ביט לביט.




נשים לב ב- 8 ns עליית subctl ל-1.

 בחלק שלישי (16ns-24ns) ביצענו  $X + Y$  עם  $X = Y$  לבדוק חיבור בין 1 ל-1.



בחלק רביעי (24ns-32ns) ביצענו  $Y - X$  עם  $X = Y$  תמיד נקבל תוצאה 0.

 נשים לב ב- 32 ns ביצענו חיבור בין 128 + -128 - שביצוג בינארי זה  $10000000 + 10000000$  נקבל תוצאה 0 עם שארית 1 כמו שרואים בציור.



## Shifter

הסבר:




מקבלת וקטור  $Y[n-1:0]$  שמבצעים  $shift$  עליו, וקטור  $X[k-1:0]$  שמתאר מספר ההזזות, ו  $right$  ביט המייצג את כיוון ההזזה הרצויה.

הרכיב עובד בצורה הבא:


מייצרים שני מערכים שמכילים כל הזזות האפשריות לכניסה  $Y$ , ונעשה המרה ל- $X$  ליחידות integer, ונשתמש ב  $if$  -  $when$  לבחור את הערך המתאים.  
נבחר ה-  $carry$  ע"י בדיקת המערך שמכיל ההזזות במקום  $X-1$  אחרי המרה למספר (אחד לפני ההזזה הרצויה), ונבחר ביט ה-  $MSB$  כאשר מזיזים  $left$ ,  $LSB$  כאשר מזיזים  $right$ .
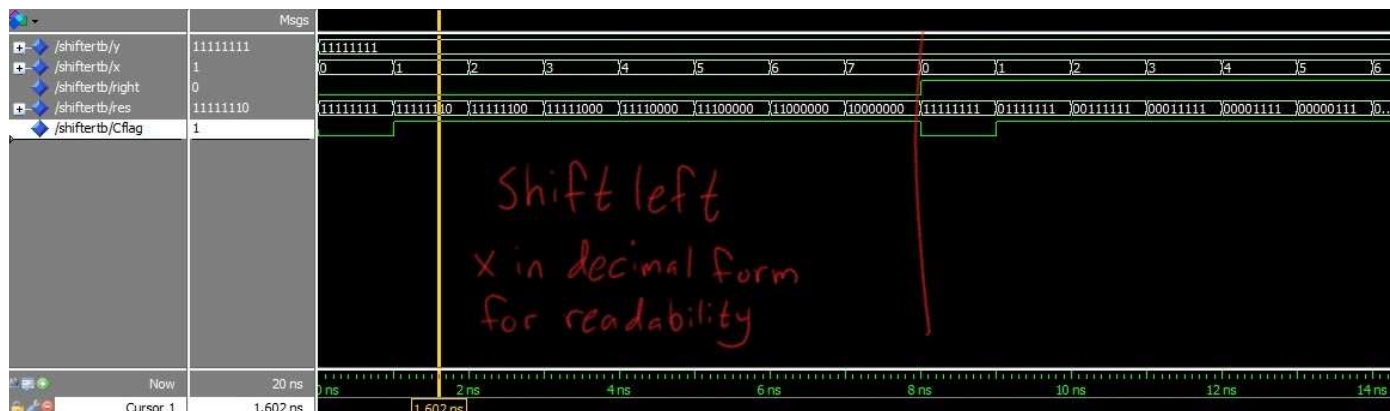
## תוצאות של Shifter

שנינו את ייצוג הוקטורים  $X$  ל-  $decimal$  לנוחות הקריאה.



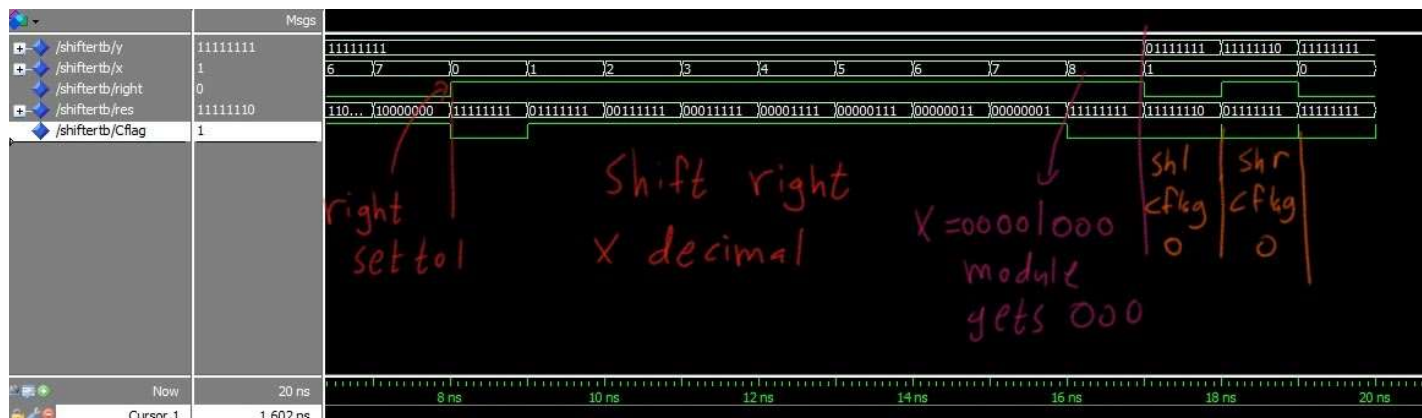בחלק ראשון (1ns-8ns) ביצענו הזזה לשמאל ל  $Y = 11111111$  כאשר הערכים של  $X$  עולים מ 0 ל- (000-111)7. אפשר לראות שהערך של Cflag עולה ל 1 כאשר ביא ה  $MSB$  הוא 1.  
בחלק השני (8ns-16ns) ביצענו הזזה לימין ל  $Y = 11111111$  כאשר הערכים של  $X$  עולים מ 0 ל- (000-111)7.  
בחלק השלישי (16ns-20ns) בדקנו את ערך ה  $Cflag$  כאשר הוא צריך להיות אפס.



## Logical TB

ממשנו אותו ב- top module והשתמשנו בפקודות הלוגיות של *STD – LOGIC*.  
השתמשנו ב select לבחור את הפקודה המתאימה לפי  $ALUFN[1 : 0]$  (מסבירים על זה בחלק של ה- top)

100	Res=Y or X
101	Res=Y and X
110	Res=Y xor X
111	Res=Y nor X


## תוצאות:

נשים שלא חיברנו את ה- *flags* כי רק רוצים לבדוק תוצאות הפעולות, בודקין ה- *flags* בחלק של *top*.

בין  $0 - 5ns$  בדקנו את תוצאת עבור  $x = 0...0, y = 1...1$


בין  $5 - 9ns$  בדקנו את תוצאת עבור  $x = 1...1, y = 1...1$

 בין  $9 - 13ns$  בדקנו את תוצאת עבור  $x = 0...0, y = 0...0$



## Top

הסבר:

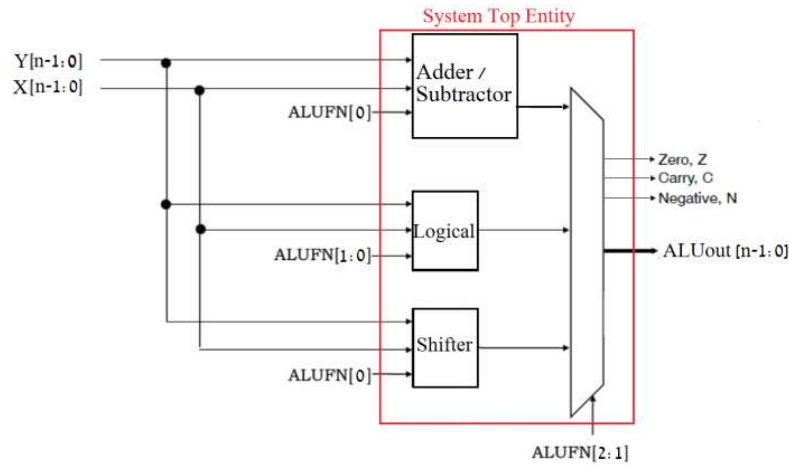

הרכיב מקבל 3 כניסות  $ALUFN$ ,  $X$ ,  $Y$ , ונקבל 4 יציאות

$ALUOut$  - התוצאה

$Z$  - אחד כאשר התוצאה אפס, אחרת אפס.

$N$  - אם המספר שלילי (MSB הוא 1) הוא 1 אחרת 0.

$C$  - השארית לפי הפעולה המתאימה.

נחשב את כל הערכים הרצויים במקביל ושומרים אותם במערך *rows*, הזמן שרוצים להוציא את התוצאה נעשה זה לפי  $ALUFN[2:1]$ , בצורה הבא:

00 - נבחר תוצאת ה- *AdderSub* ו-  $ALUFN[0]$  מגדיר אם סוכמים או מחסירים.

01 - נבחר תוצאת ה- *Shifter* ו-  $ALUFN[0]$  מגדיר אם מזיזים שמאל או ימין.

10 - בוחרים בין *or/and* כאשר  $ALUFN[1:0]$  מחליט בין *or/and*.

11 - בוחרים בין *xor/nor* כאשר  $ALUFN[1:0]$  מחליט בין *xor/nor*.

## תוצאות:

נשים לב עבור פקודת הזזה ימינה נקבל תמיד ש-  $Nflag = 0$  כי אם היה ביט במקום ה-  $n - 1$  אז נדחוף אותו ימינה ונכניס 0 במקומו.

עבור הפעולות הלוגיות תמיד  $Cflag = 0$ .

עבור הזזה של  $x = 00000111$ ,  $y = 11111111$ , הערך המקסימלי של  $x$  ב- *shift* נקבל ש-  $ALUout = 10000000$  ואז לא מתאפס.

